

## 8.2 Transmission Lines

Friday, 11 March 2022 3:56 PM

Q1 3- $\phi$ , 765 kV, 60 Hz, 300 km


$$z = 0.0165 + j0.3306 \Omega/\text{km}$$

$$y = j4.674 \times 10^{-6} \text{ S/km}$$

Find nominal  $\pi$  circuit.

$$Z = z\ell = z(300) = (0.0165 + j0.3306)300 \\ = 4.95 + j99.18 \Omega$$
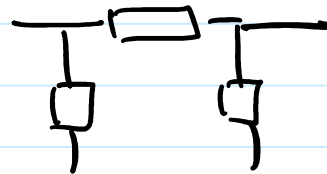
$$Y = y\ell = y(300) \\ = j1.4022 \times 10^{-3} \text{ S}$$



$$A = D = 1 + \frac{YZ}{2} =$$

$$C = Y\left(1 + \frac{YZ}{4}\right) =$$

$$B = Z = 4.95 + j99.18 \Omega.$$

Q2 3- $\phi$ , 69 kV, short, 16 km long.   
  $\nearrow$  Voltage rating of the line

$$z = 0.125 + j0.4375 \Omega/\text{km}$$

$$Z = [0.125 + j0.4375] \times 16 \Omega/\text{km}$$

Load  $\rightarrow$  70 MVA, 0.8 lag, @ 64 kV

$$A = D = 1, B = Z, C = 0$$

$$V_R = \frac{64 \times 10^3}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ = 36.95 \angle 0^\circ \text{ kV}$$

$$|S_{\text{Load}}| = 70 \times 10^6 = 3|V_R||I_R|$$

$$|I_R| = \frac{70 \times 10^6}{3 \times 36.95 \times 10^3} = 631.48 \text{ A}$$

$$I_R = 631.48 \angle -36.87^\circ \text{ A}$$

$$I_S = I_R = 631.48 \angle -36.87^\circ \text{ A}$$

$$V_S = V_R + I_R Z$$

$$= 36.95 \times 10^3 \angle 0^\circ + 631.48 \angle -36.87^\circ (2 + 7j)$$

$$V_S = 40.71 \angle 3.91^\circ \text{ kV}$$

$$|V_{SFL}| = 40.71 \text{ kV}$$

$$|V_{RFL}| = 36.95 \text{ kV}$$

$$\begin{aligned} \%VR &= \frac{40.71 - 36.95}{36.95} \times 100 \\ &= 10.17\% \end{aligned}$$

$$\eta = \frac{P_{\text{del}}}{P_{\text{ds}}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} P_{\text{del}} &= 70 \times 10^6 \times 0.8 \\ &= 56 \text{ MW} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_S &= 3 \cdot V_S \cdot I_S^* \\ &= 3 (40.71 \angle 3.91^\circ) (631.48 \angle -36.87^\circ)^* \\ &= 58.39 + j50.37 \text{ MVA} \end{aligned}$$

$$P_{\text{ds}} = 58.39 \text{ MW}$$

$$\eta = \frac{56}{58.39} \times 100 = 95.91\%$$

$$\eta = \frac{56}{58.39} \times 100 = 95.91\%$$

3) 200km, 230kV, 60Hz,  
 $z = 0.08 + j0.4 \Omega/\text{km}$   
 $y = j3.33 \times 10^{-6} \text{ S/km}$

Load Parameter. - 250MW @ 0.99 lag @ 220kV  
 $\rightarrow \pi$  circuit [Medium]

$$Z = z\ell = 16 + j96 \Omega \quad Y = j6.66 \times 10^{-4} \text{ S}$$

$$A = D = 1 + \frac{YZ}{2} = 0.9680 + j0.0053$$

$$C = Y \left[ 1 + \frac{YZ}{4} \right] = (-1.774 \times 10^{-6} + j6.554 \times 10^{-4}) \text{ S}$$

$$B = Z = 16 + j96 \Omega$$

$$\rightarrow P_{\text{Load}} = 250 \text{ MW} = 3 V_R I_R \cos \theta$$

$$V_R = \frac{220 \times 10^3}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ$$

$$|I_R| = \frac{250 \times 10^6}{\frac{220 \times 10^3}{\sqrt{3}} \times 3 \times 0.99} = 662.69 \text{ A}$$

$$I_R = 662.69 \angle -8.11^\circ$$

$$\begin{bmatrix} V_S \\ I_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix}$$

$$V_S = A V_R + B I_R$$

$$[I_s] [L] [C] [V] [L] [R]$$

$$V_s = A V_R + B I_R \\ = 155.4 \angle 23.58^\circ \text{ kV}$$

$$I_s = C V_R + D I_R \\ = 635.38 \angle -0.34^\circ \text{ A}$$

4) 345 kV, 50 Hz, 130 km  
 $r = 0.036 \Omega/\text{km}$ ,  $L = 0.8 \text{ mH}/\text{km}$ ,  $C = 0.112 \mu\text{F}/\text{km}$   
 $g = 0$   
 Load  $\rightarrow 270 \text{ MVA}$ ,  $0.8 \text{ lag}$ , @ 325 kV

$$Z = (r + j\omega L) \times 130 \\ = 0.036 + j(2\pi \cdot 50 \cdot 0.8 \times 10^{-3}) \times 130 \\ = 4.68 + j32.67 \Omega$$

$$Y = (j\omega C) \times 130 \\ = j(100\pi) 0.112 \times 10^{-6} \times 130 \\ = j4.57 \times 10^{-4} \text{ S}$$

$$A = D = 1 + \frac{YZ}{2} = 0.9925 + j0.0011$$

$$B = Z = 4.68 + j32.67 \Omega$$

$$C = \left(1 + \frac{YZ}{4}\right) Y = (-0.2448 \times 10^{-8} + j0.4557 \times 10^{-5}) \text{ S}$$

a) Load  $\rightarrow 270 \text{ MVA}$  @  $0.8 \text{ lag}$  @ 325 kV

$$V_R = \frac{325 \times 10^3}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \text{ V} = 187.64 \text{ kV} \angle 0^\circ$$

$$|I_R| = \frac{270 \times 10^6}{3 \times \frac{325 \times 10^3}{\sqrt{3}}} = 479.65 \text{ A}$$

$$I_R = 479.65 \angle -36.87^\circ \text{ A}$$

$$\begin{bmatrix} V_S \\ I_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ 479.65 \angle -36.87^\circ \end{bmatrix}$$

$$V_S = 197.764 \angle 3.30^\circ \text{ kV}$$

$$I_S = 430.27 \angle -27.66^\circ \text{ A}$$

$$\% V_R = \frac{|V_{RN-L}| - |V_{RF-L}|}{|V_{RF-L}|}$$

$$\begin{aligned} V_{RN-L} &= \frac{V_{SF-L}}{A} = \frac{197.764 \angle 3.30^\circ \text{ kV}}{0.9925 + j \cdot 0.0011} \\ &= \frac{197.764 \times 10^3 \angle 3.30^\circ}{0.9925 \angle 0.0635^\circ} \end{aligned}$$

$$|V_{RN-L}| = \frac{197.764 \times 10^3}{0.9925} = 199.25 \text{ kV}$$

$$\begin{aligned} \% V_R &= \frac{199.25 - 187.64}{187.64} \times 100\% \\ &= 6.19\% \end{aligned}$$

$$S_{3\phi S} = 3 V_S I_S^* = 218.9 + j 131.3 \text{ MVA}$$

$$P_{3\phi} = 218.9 \text{ MW}$$

$$P_{S3\phi} = 218.7 \text{ MW}$$

$$P_{R3\phi} = 270 \text{ MVA} \times 0.8 = 216 \text{ MW}$$

$$\eta = \frac{216}{218.7} \times 100\% = 98.7\%$$

b) Load 270 MVA, @ 0.95 lag @ 325 kV.

$$V_R = \frac{325 \times 10^3}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$|I_R| = \frac{270 \times 10^6}{3 \times \frac{325 \times 10^3}{\sqrt{3}}} = \frac{|S|}{3 V_R} = 479.65 \text{ A}$$

$$I_R = 479.65 \angle -18.19^\circ \text{ A}$$

$$\begin{bmatrix} V_S \\ I_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ 479.65 \angle -18.19^\circ \end{bmatrix}$$

$$V_S = 193.796 \times 10^3 \angle 4.26^\circ \text{ V}$$

$$I_S = 456.70 \angle -7.88^\circ \text{ A}$$

$$|V_{RNL}| = \left| \frac{V_S}{A} \right| = \left| \frac{193.796 \times 10^3 \angle 4.26^\circ}{0.9925 \angle 0.0635^\circ} \right|$$

$$= \frac{193.796 \times 10^3}{0.9925} = 195.26 \text{ kV}$$

$$V_{RFL} = 187.64 \text{ kV}$$

$$V_{VR} = \frac{195.26 - 187.64}{187.64} = 4.06\%$$

$$S_{3\phi S} = 3 V_S I_S^* \\ = 259.58 + j55.84 \text{ MVA}$$

$$P_{3\phi S} = 259.58 \text{ MW}$$

$$P_{3\phi R} = 270 \times 0.95 = 256.5 \text{ MW}$$

$$\eta = \frac{256.5}{259.58} \times 100\% = 98.8\%$$

→ steps to solve transmission line questions.

a) Find ABCD parameters.

↳ Find Z

↳  $z_f(\text{length})$

↳  $(r + j\omega L)$

↳ Find Y

↳  $y(\text{length})$

↳  $y(g + j\omega C)$

$z_f \rightarrow \Omega/\text{km}$

$y \rightarrow \text{S}/\text{km}, \text{S}/\text{KM.}$

Short  $\begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^v$

Medium  $\begin{bmatrix} 1 + \frac{YZ}{2} & Z \\ Y(1 + \frac{YZ}{4}) & 1 + \frac{YZ}{2} \end{bmatrix}$

b) From load parameters find  $I_R$  &  $V_R$  [per phase]

c) Find  $V_S$  &  $I_S$ .

$$\begin{bmatrix} V_S \\ I_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix}$$

$L \rightarrow S \rightarrow L \rightarrow C \rightarrow L \rightarrow R$

d)

% V.R.

$$\rightarrow |V_{RNL}| = \left| \frac{V_S}{A} \right|$$

$$\rightarrow \% V.R. = \frac{|V_{RNL}| - |V_{REF-L}|}{|V_{REF-L}|}$$

e)

$$\eta - \text{Efficiency} = \frac{P_{3\phi, R}}{P_{3\phi, S}} \times 100\%$$

$$\rightarrow S_{3\phi, S} = 3 V_S \cdot I_S^*$$

$$= P_{3\phi, S} + j Q_{3\phi, S}$$

$$\rightarrow P_{3\phi, R} = S_{3\phi, R} \times \text{p.f.}$$