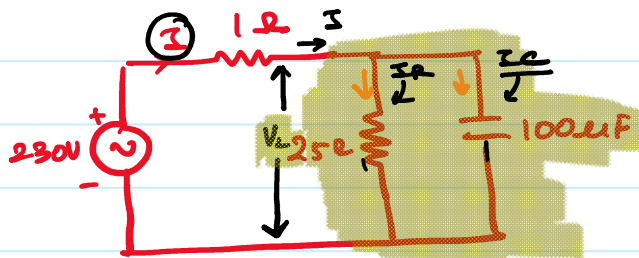


3.2 AC Power

28 January 2022 15:42

a)



$$R_{line} = 1\Omega \quad R_L = 25\Omega \quad Z_C = \frac{1}{j \times 377 \times 100 \times 10^{-6}}$$

$$\begin{array}{lll} |S|_{load} & V = 230 \angle 0^\circ \text{ V} & I = \frac{V}{Z_{TOTAL.}} \\ |S|_{source} & \omega = 377 \text{ rad/s} & \end{array}$$

a) $Z_{load} \rightarrow R_L \parallel Z_C$

$$\frac{1}{Z_{LOAD}} = \frac{1}{25} + j 377 \times 100 \times 10^{-6}$$

$$Z_{LOAD} = 18.193 \angle -43.3^\circ \Omega = 13.24 - j12.478 \Omega$$

b) $Z_{TOTAL} = Z_{line} + Z_{load}$

$$= 1 + 18.193 \angle -43.3^\circ$$

$$= 18.933 \angle -41.23^\circ \Omega$$

c) $I = \frac{V}{Z_{TOTAL}} = \frac{230 \angle 0}{18.933 \angle -41.23}$

$$= 12.15 \angle 41.23^\circ \text{ A}$$

d) $|S_{LOAD}| = |V_{LOAD}| |I_{LOAD}|$

$$V_{LOAD} = V - I(R_{line})$$

$$= 230 \angle 0 - 12.15 \angle 41.23 (1)$$

$$= 221 \angle -2.08^\circ \text{ V}$$

$$I_{LOAD} = I = 12.15 \angle 41.23^\circ$$

$$|S_{LOAD}| = |221| \times |12.15| = 2685 \text{ VA}$$

e) LOAD POWER FACTOR?

$$\angle Z_L \rightarrow 43.3 \rightarrow \cos 43.3 \rightarrow 0.728 \text{ lag}$$

$$\cos \theta_L = \frac{P_L}{|S_{LOAD}|} =$$


$\angle I$ and V_{LOAD}

$$= 41.23 + 2.08$$

$$\rightarrow 0.728 \text{ leading}$$

$$P_L = \frac{V_{LOAD}^2}{R} = \frac{1221^2}{25}$$

$$= 1953.6 \text{ W}$$

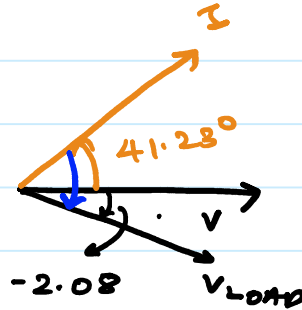


$$\cos \theta_L = \frac{1953.6}{2685} = 0.727 \text{ leading}$$

$$P_L = \frac{V_{LOAD}^2}{R} = \frac{V_{LOAD} \times V_{LOAD}}{R} = \frac{|V_{LOAD}|^2}{R}$$

$$P) |S_{source}| = |V| |I|$$

$$= 230 \times 12.15 = 2794 \text{ VA}$$

2)

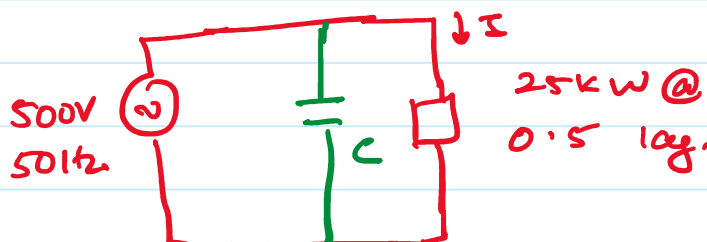

$$P = 25 \text{ kW} \quad \text{pf} = 0.5 \Rightarrow \theta = 60^\circ$$

$$V = 500 \angle 0^\circ \quad f = 50 \text{ Hz}$$

$$P = |V| |I| \cos \theta$$

$$a) |I| = \frac{25 \times 10^3}{500 \times 0.5} = 100 \text{ A.}$$


$$b) I = 100 \angle -60^\circ \text{ [lagging p.f.]}$$

c) improve p.f to 0.95 laggy.

→ $\cos \theta' = 0.95$ lagging.

$$\Rightarrow \theta' = 18.19^\circ$$
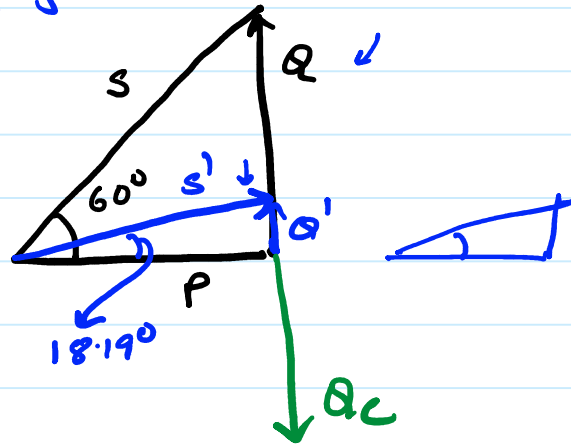
$$\begin{aligned} Q &= P \tan \theta \\ &= 25 \times 10^3 \times \tan 60^\circ \\ &= 43301 \text{ VAR} \end{aligned}$$




$$\begin{aligned} Q' &= P \tan \theta' \\ &= 25 \times 10^3 \times \tan 18.19^\circ \\ &= 8214.74 \text{ VAR.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_c &= Q' - Q = 8214.74 - 43301 \\ &= -35086 \text{ VAR} \\ &= -\omega C V^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow C &= \frac{Q_c}{-\omega V^2} = \frac{+35086}{+100\pi \times 500^2} \\ &= 446.73 \mu\text{F} \end{aligned}$$

3)

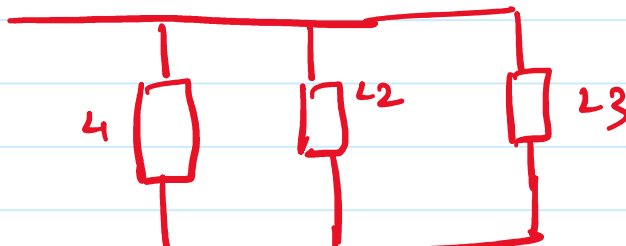



LOAD	P	$\cos \theta$	θ [P.T.]	$Q = P \tan \theta$
L ₁	5 kW	0.8 lag	36.87°	3750 VAR
L ₂	10 kW	0.6 lag	53.13°	13333.33 VAR
L ₃	15 kW	0.8 lead	-36.87°	-11250 VAR.

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = 30 \text{ kW}$$


$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 5833.33 \text{ VAR}$$

$$S = P + jQ = 30000 + j5833.33$$

$$= |S| \angle \theta = 30561.9 \angle 11^\circ \text{ VA}$$

$$\text{P.F. as seen by source} = \frac{P}{|S|} = \frac{30000}{30561.9}$$

$$= 0.982 \text{ lagging.}$$

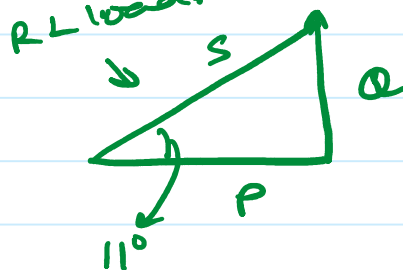


$$\cos(11^\circ) = 0.982 \text{ lagging.}$$



4)

4)

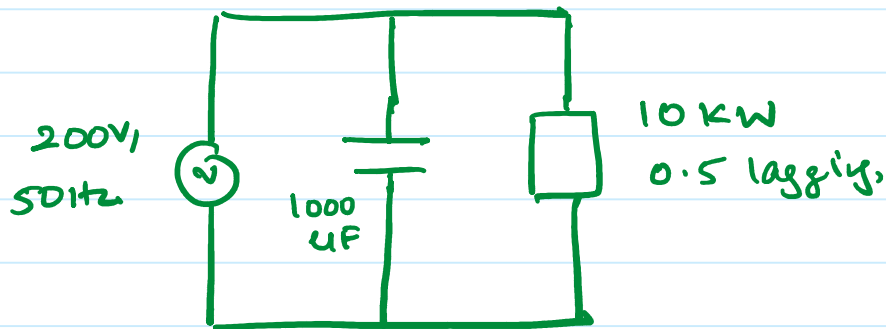

$$P = 10 \text{ kW} \quad \cos \theta = 0.5 \text{ lag} \rightarrow \theta = 60^\circ$$

$$V = 200 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$P = |V||I| \cos \theta$$

$$|I| = \frac{10 \times 10^3}{200 \times 0.5} = 100 \text{ A}$$

$$I = 100 \angle -60^\circ \text{ [lagging p.f.]}$$

Method ①

$$C = 1000 \mu\text{F}$$


$$Q_c = -\omega C V^2$$

$$= -12566.4 \text{ VAR}$$

$$Q = P \tan \theta$$

$$= 10000 \times \tan 60$$

$$= 17320 \text{ VAR}$$

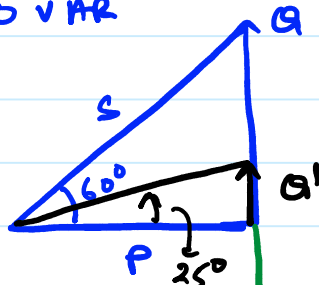

$$Q' = Q + Q_c$$

$$= 17320 + (-12566.4)$$

$$= 4753.6 \text{ VAR}$$

$$\theta' = \tan^{-1} \frac{Q'}{P} = 25^\circ$$


$$\text{New p.f.} = \cos \theta' = 0.902 \text{ lagging}$$

$$P = |V||I'| \cos \theta'$$

$$|I'| = \frac{10000}{200 \times 0.902}$$

$$= 55.38$$

Method (2)

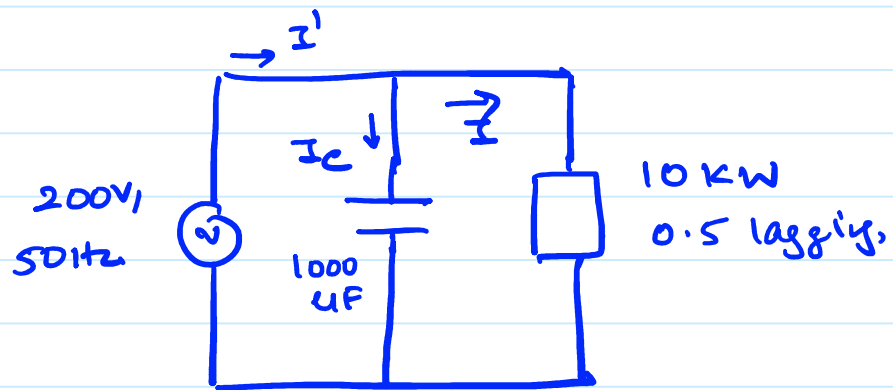

$$I = 100 \angle -60^\circ \text{ A}$$

$$I_c = \frac{V}{Z_c} = \frac{200 \angle 0}{\frac{1}{j\omega C}} = 200 \angle 0 \times j\omega C$$

$$= 200 \angle 0 \times 100\pi \times 1000 \times 10^{-6} \angle 90^\circ$$


$$= 62.8 \angle 90^\circ \text{ A}$$


$$I' = I + I_c = 100 \angle -60^\circ + 62.8 \angle 90^\circ$$

$$= 55.38 \angle -25.45^\circ$$

$$\text{P.F.} = \cos(25.45^\circ) \text{ lagging.}$$

$$= 0.902 \text{ lagging.}$$

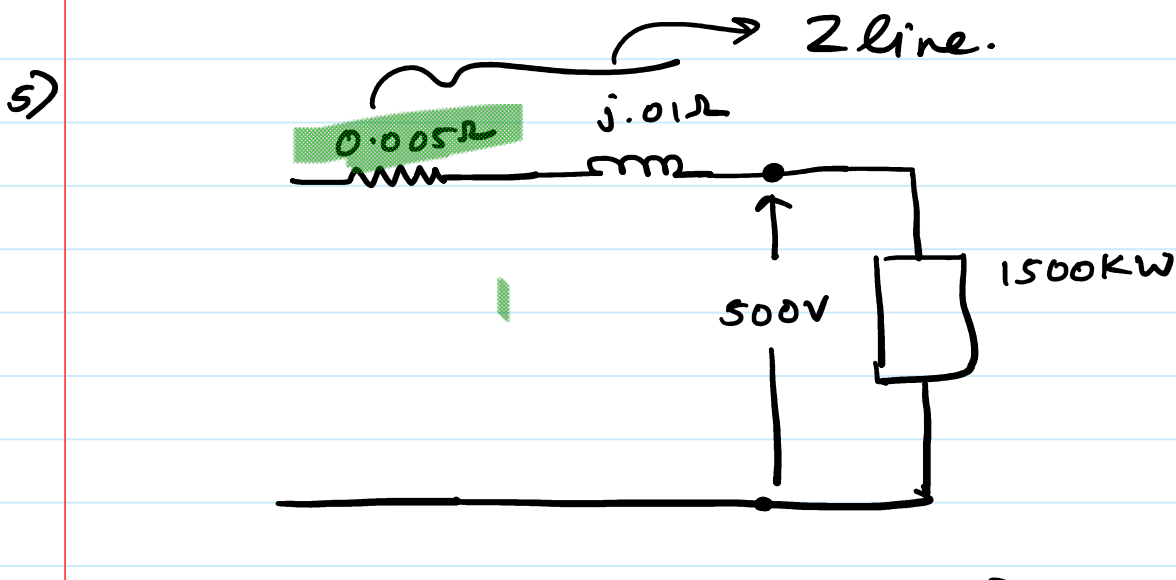

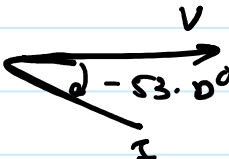a) $p.f. = 0.6 \text{ lag} \rightarrow \theta_1 = -53.13^\circ$ 

$$P = 1500 \times 10^3 = |V| |I| \cos \theta_1$$

$$\Rightarrow |I_1| = \frac{1500 \times 10^3}{500 \times 0.6} = 5000 \text{ A}$$

$$P_{\text{line}_1} = |I_1|^2 \cdot R = 5000^2 \times 0.005$$

$$= 125 \text{ kW}$$


b) $p.f. = 1 \rightarrow \theta_2 = 0^\circ$

$$P = 1500 \times 10^3 = |V| |I_2| \cos \theta_2$$

$$|I_2| = \frac{1500 \times 10^3}{500 \times 1} = 3000 \text{ A}$$

$$P_{\text{line}_2} = |I_2|^2 \times R = 3000^2 \times 0.005$$


$$= 45 \text{ kW}$$

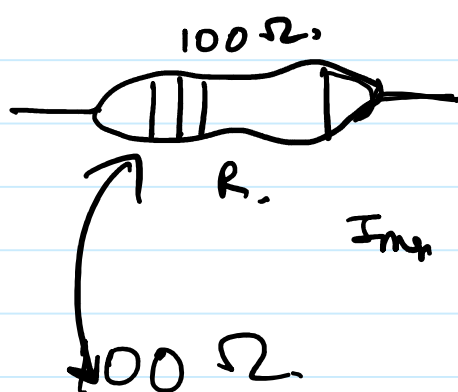

$$0.25 \text{ W} = I_{\text{max}}^2 R$$

$$I_{\text{max}} = \sqrt{\frac{0.25}{100}} = \frac{0.5}{10}$$

$$= 0.05 \text{ A or } 50 \text{ mA}$$



$$I_{\text{max}} = \sqrt{\frac{10}{100}} = \sqrt{\frac{1}{10}}$$

$$10 \text{ W} \Rightarrow 0.316 \text{ A}$$

$$= 316 \text{ mA}$$