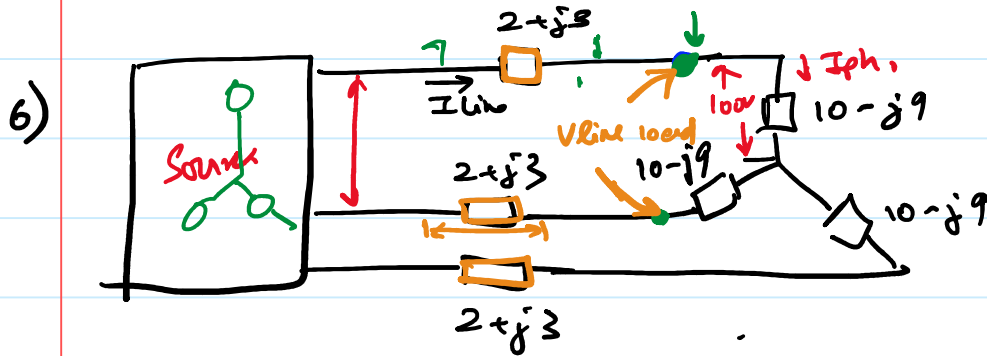


4.2 Three-Phase Power - Tutorial



Tuesday, January 11, 2022 11:21 AM



Balanced System? Yes. ✓ $I_{line} = I_{ph}$

$$V_{ph} = 100 \angle 0^\circ$$
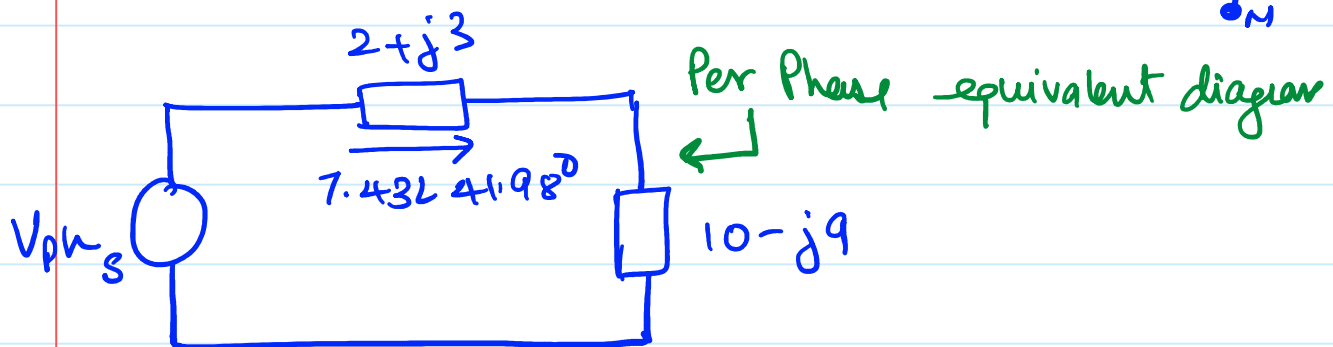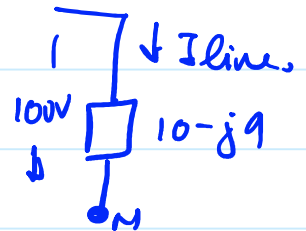
$$I_{line} = \frac{V_{ph}}{10 - j9} = \frac{100 \angle 0^\circ}{10 - j9} = 7.432 \angle 41.98^\circ \text{ A}$$





$$V_{ph_s} = (2 + j3 + 10 - j9)(7.432 \angle 41.98^\circ)$$

$$= \underline{99.72} \angle 15.42^\circ \text{ V}$$

$$|V_{line-line}| = 99.72 \times \sqrt{3} = \sqrt{3} |V_{ph_s}|$$


$$= 172.72 \text{ V}$$

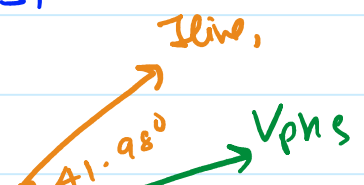

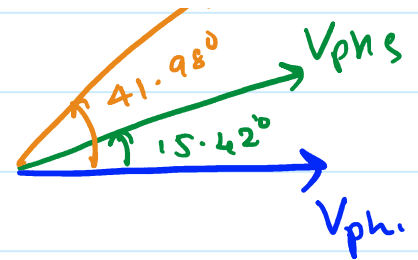

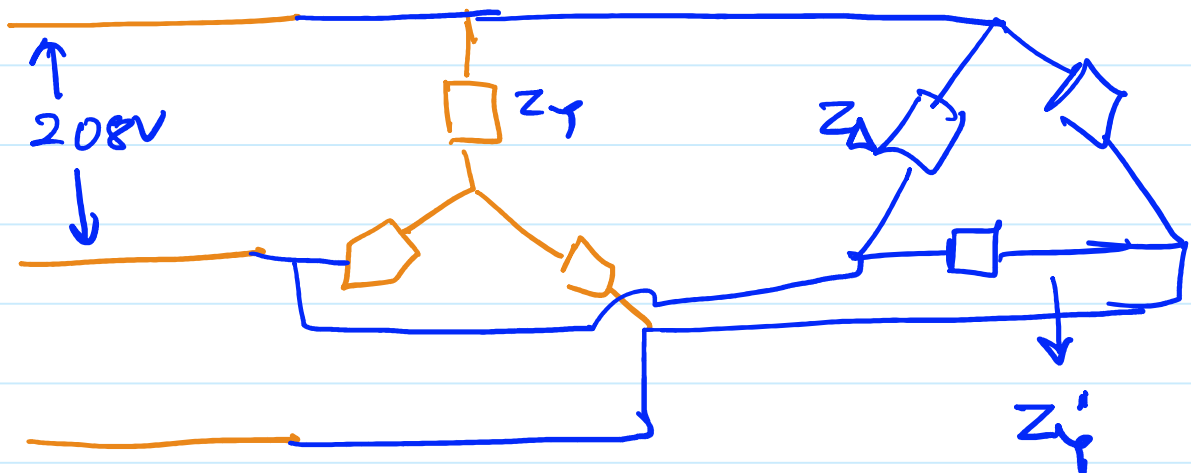7) 208V \rightarrow 3 ϕ

$$Z_{\Delta} = 21 \angle 30^{\circ} \Omega \quad \underline{Z_Y = 9 \angle -60^{\circ} \Omega.}$$




$$Z_Y' = \frac{Z_{\Delta}}{3} = \frac{21 \angle 30^{\circ}}{3} = 7 \angle 30^{\circ} \Omega.$$

$$V_{line} = 208V$$

$$|V_s|_{ph} = \frac{208}{\sqrt{3}} = 120V$$


$$\rightarrow I_{line}$$

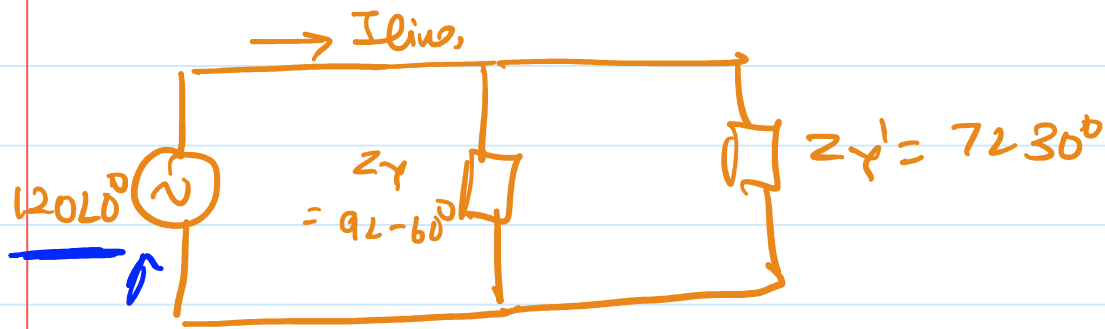


$$I_{line} = \frac{V_{ph}}{Z_Y \parallel Z_{Y'}} = \frac{120\angle 0^\circ}{9\angle -60^\circ \parallel 72\angle 30^\circ}$$

$$= \frac{120\angle 0^\circ}{5.527\angle -7.879^\circ} = 21.7\angle 7.879^\circ \text{ A}$$

$$|I_{line}| = 21.7 \text{ A}$$

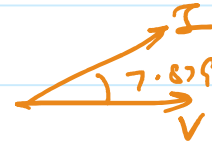

$$\begin{aligned} P_{3\phi} &= 3 |V_{ph}| |I_{ph}| \cos \theta_s \\ &= 3 \times 120 \times 21.7 \times \cos(-7.879^\circ) \\ &= 7744 \text{ W} \end{aligned}$$

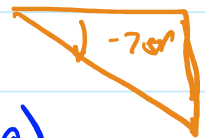


	Voltage	Current
Y	$line = \sqrt{3} \text{ ph.}$	$line = \text{ph.}$
Δ	$line = \text{ph.}$	$line = \sqrt{3} \text{ ph.}$

$$P_{3\phi} = \operatorname{Re}(3VI^*)$$

8 208V, 3φ


Δ load → 2 kW @ 0.8 leading p.f.

Z_A ?

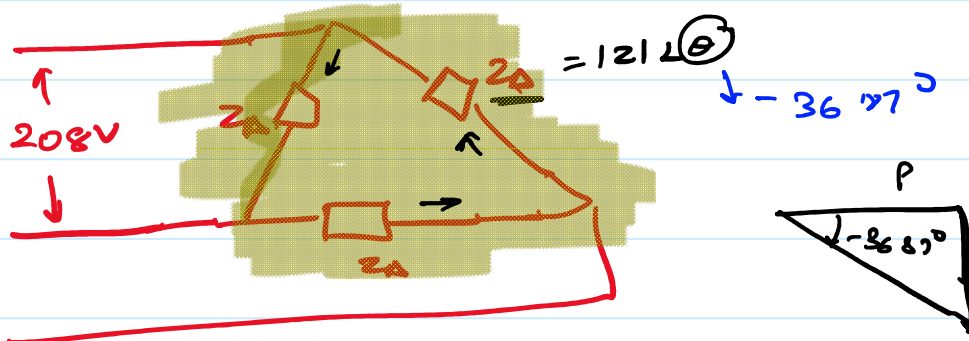

$P = 2000W$ $\cos \theta = 0.8$ leading.

$\Rightarrow \theta = 36.87^\circ$

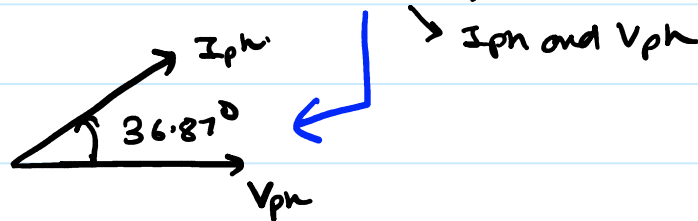

$$Z_A = \frac{V_{ph}}{I_{ph}}$$

$$V_{ph} = 208 \angle 0^\circ$$

$$P = 3 V_{ph} I_{ph} \cos \theta = 3 P_{1\phi}$$


$$|I_{ph}| = \frac{2000}{3 \times 208 \times 0.8} = 4A$$

$$I_{ph} = 4 \angle 36.87^\circ$$

$$Z_A = \frac{208 \angle 0^\circ}{4 \angle 36.87^\circ} = 52 \angle -36.87^\circ$$

[RC Load]


a)

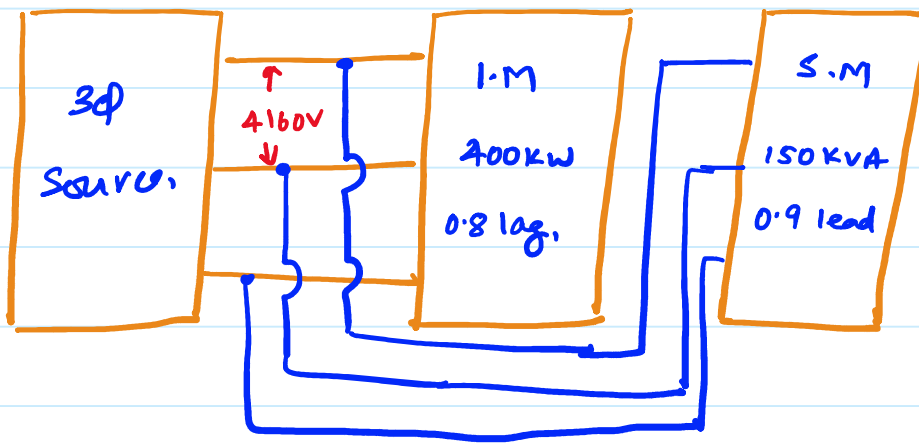

a)


	$P_{3\phi}$	P.F.	$ S $	$Q_{3\phi}$	θ
1 M	400kW	0.8 lag.	500KVA	300 KVAR	36.87°
S.M	135kW	0.9 lead.	150KVA	-65.4 KVAR	-25.84°

$$\begin{aligned}
 1M \rightarrow Q_{3\phi} &\rightarrow P_{3\phi} \tan \theta \\
 &= 400 \times \tan 36.87^\circ \\
 &= 300 \text{ KVAR} \\
 |S| &= \sqrt{400^2 + 300^2} = 500 \text{ KVA}
 \end{aligned}$$

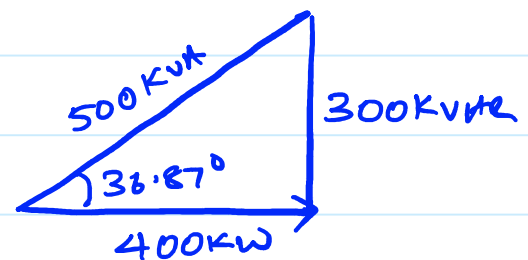

$$S.M \rightarrow P_{3\phi} = |S| \cos \theta = 150 \times 0.9 = 135 \text{ kW}$$

$$Q_{3\phi} = |S| \sin \theta = 150 \times \sin(-25.84^\circ) = -65.4 \text{ KVAR}$$

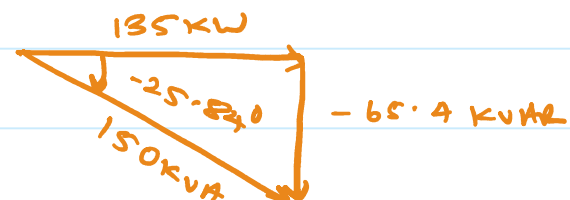


$$SM + 1M \rightarrow$$

$$P_{\text{Total}} = P_{\text{IM}} + P_{\text{SM}} \\ = 400 + 135 = 535 \text{ kW}$$

$$Q_{\text{Total}} = 300 + (1 - 0.65 \cdot 4) \\ = 234.6 \text{ kVAR}$$
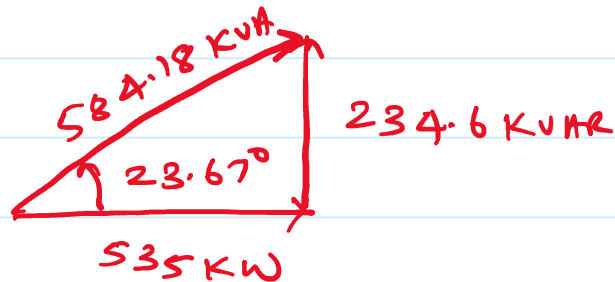
$$S_{\text{Total}} = 535 + j 234.6 \text{ kVA} \\ = 584.18 \angle 23.67^\circ \text{ kVA}$$






b) Combined motor load p.f. = $\cos(23.67^\circ)$ lag.
 $= 0.9159$ lagging.

② $\cos \theta_T \rightarrow \frac{P_T}{S_T} = \frac{535}{584.18} = 0.9159$ lagging.

c) $|S_{3\phi}| = 584.18 \text{ kVA} = \sqrt{3} |V_{\text{line}}| |I_{\text{line}}|$
 $= 3 |V_{\text{ph}}| |I_{\text{ph}}|$

$$|I_{\text{line}}| = \frac{584.18 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 4160} = 81.08 \text{ A}$$

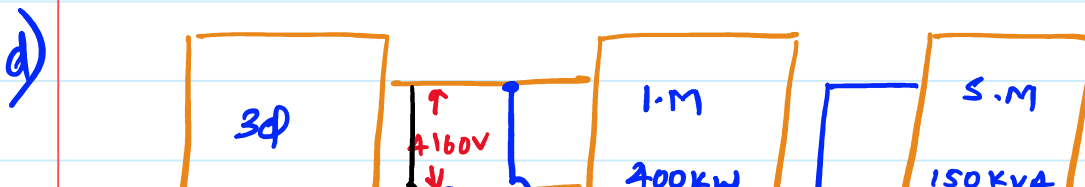

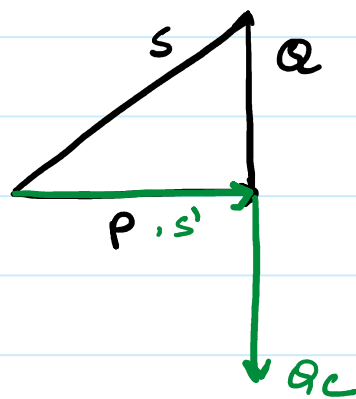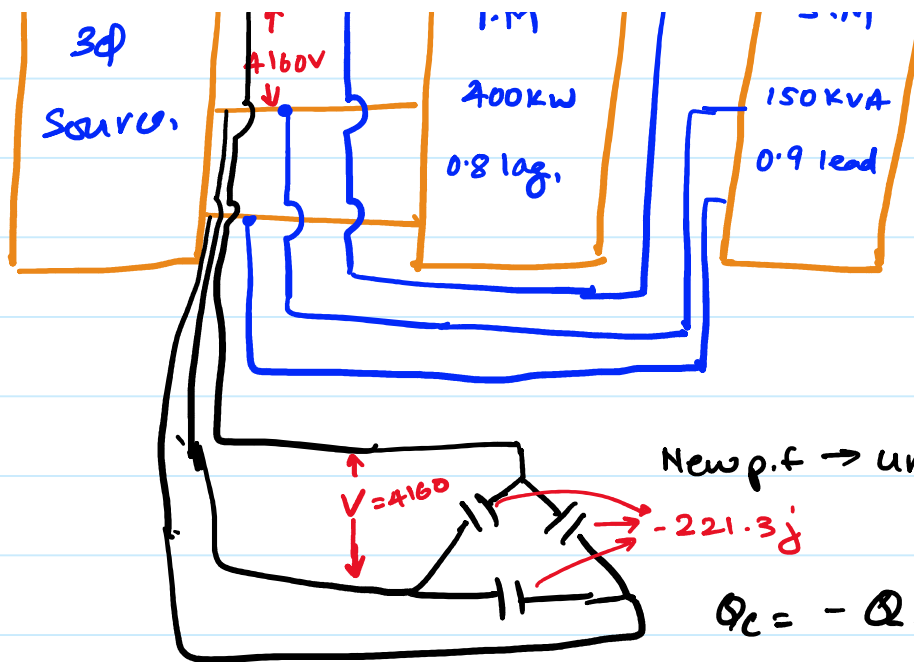

$$e) \text{ p.f} = \text{unity} = \cos 0^\circ = 1$$

$$|P_{3\phi}| = 535 \text{ kW} = 3 V_{ph} I_{ph} \cos \theta.$$

$$I_{ph} = \frac{535 \times 10^3}{3 \times \frac{4160}{\sqrt{3}} \times 1} = 74.25 \text{ A}$$

$$I_{ph} = I_{line} = 74.25 \text{ A} =$$



PollEv.com/sangitsasidhar