


11.2 Per Unit Analysis

Friday, 1 April 2022

3:43 PM

i) transformer 110/440V, 2.5kVA

$$X_1 = j0.06 \Omega$$

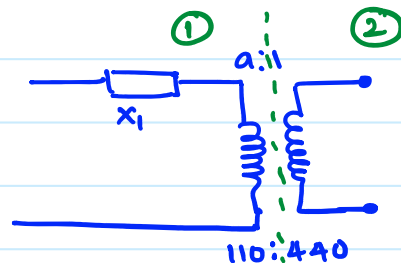

a) Choose $S_B = 2.5 \text{ kVA}$

b) Choose voltage bases

$$V_{1B} = 110 \text{ V}$$

$$V_{2B} = 440 \text{ V}$$

$$Z_{1B} = \frac{V_{1B}^2}{S_B}$$

$$= \frac{110^2}{2500} = 4.84 \Omega$$

$$Z_{2B} = \frac{V_{2B}^2}{S_B}$$

$$= \frac{440^2}{2500} = 77.44 \Omega$$

$$X_{1pu} = \frac{X_1}{Z_{1B}} = \frac{j.06}{4.84}$$

$$= j0.0124 \text{ p.u.}$$

Reflect X_1 to the high voltage side.

$$X_1' = \frac{X_1}{a^2} = \frac{j.06}{(1/4)^2} = j0.96 \Omega$$

$$X_{1pu}' = \frac{X_1'}{Z_{2B}}$$

$$= \frac{j0.96}{77.44}$$

$$77.44$$

$$= j0.01244 \text{ p.u.}$$

Generator

2) $X_{pu} = j0.25 \text{ pu.}$ ←

Generator rating - 500 MVA, 18 kV, 1 ϕ

Generator rating based

a) Choose $S_B = 500 \times 10^6 \text{ VA}$

b) Choose $V_B = 18 \times 10^3 \text{ V}$

c) $Z_B = \frac{V_B^2}{S_B} = \frac{18^2 \times 10^6}{500 \times 10^6} = 0.648 \Omega$

$$X_{pu} = \frac{X_{\text{actual}}}{Z_B}$$

$$X_{\text{actual}} = X_{pu} \cdot Z_B = 0.648 \times j0.25$$

$$X_{\text{actual}} = j0.162 \Omega$$

New base values

- $S_B^{\text{new}} = 100 \text{ MVA}$

- $V_B^{\text{new}} = 20 \text{ kV}$


$X_{pu}^{\text{new}} = ?$


$$Z_B^{\text{new}} = \frac{(V_B^{\text{new}})^2}{S_B^{\text{new}}} = \frac{20^2 \times 10^6}{100 \times 10^6} = 4 \Omega$$

$$X_{pu}^{\text{new}} = \frac{X_{\text{actual}}}{Z_B^{\text{new}}} = \frac{j0.162}{4}$$

$$X_{pu}^{\text{new}} = j0.0405 \text{ pu}$$

3)

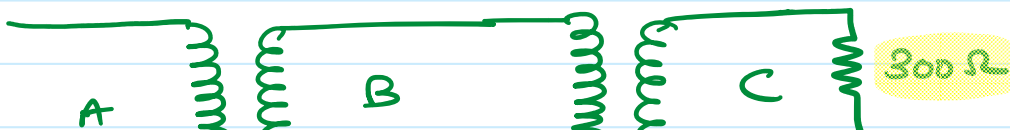

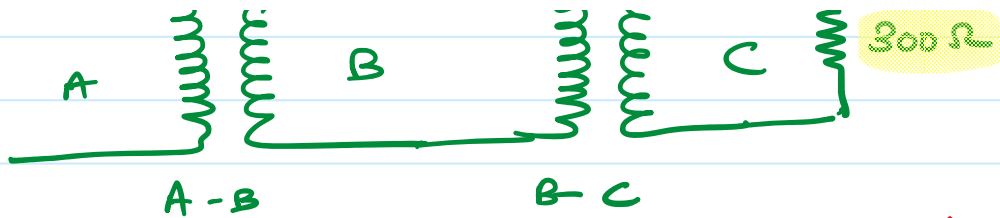

A-B \rightarrow 10000 KVA, (13.8/138) KV, 10% $\rightarrow j0.1 pu$
 B-C \rightarrow 10000 KVA, (138/69) KV, 8% $\rightarrow j0.08 pu$

Base of circuit B \rightarrow 10,000 KVA, 138 KV

A	B	C
$V_B^A = 138KV \times \frac{13.8}{138}$	$V_B^B = \underline{138KV}$	$V_B^C = 138KV \times \frac{69}{138}$
$= \underline{13.8KV}$		$= \underline{69KV}$
$Z_B^A = \frac{13.8^2 \times 10^6}{10 \times 10^6}$	$Z_B^B = \frac{138^2 \times 10^6}{10 \times 10^6}$	$Z_B^C = \frac{69^2 \times 10^6}{10 \times 10^6}$
$= 19.04 \Omega$	$= 1904 \Omega$	$= 476.1 \Omega$

Transformer p.u. values don't change since the manufacturer's base values and our system base values are the same [Both S_B as well as V_B]

$$Z_L^A = Z_L^B \times \left(\frac{13.8}{138}\right)^2$$

$$= 12 \Omega$$

$$Z_{L pu}^A = 12$$

$$Z_L^B = Z_L^C \times \left(\frac{138}{69}\right)^2$$

$$= 1200 \Omega$$

$$Z_{L pu}^B = 1200$$

$$Z_L^C = 300 \Omega$$

$$Z_{L pu}^C = \frac{300}{Z_B^C}$$

$$= 300 - 0.63 pu$$



$$Z_{Lpu}^A = \frac{12}{Z_B^A}$$

$$= \frac{12}{19.04} = 0.63 pu$$

$$Z_{Lpu}^R = \frac{1200}{Z_B^R}$$

$$= \frac{1200}{1904} = 0.63 pu$$

$$Z_B^- = \frac{300}{476.1} = 0.63 pu$$

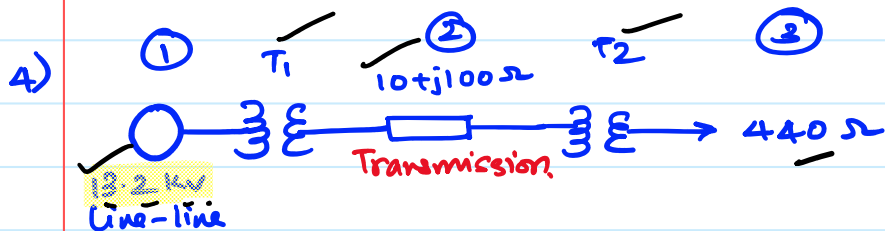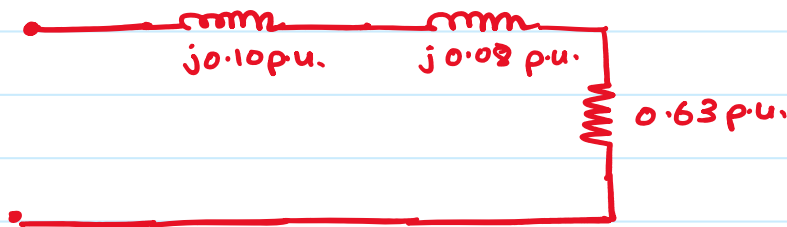

$$T_1 \rightarrow 5 MVA, 13.2 \Delta - 132 Y KV, X_{T1} = 10\%$$

$$T_2 \rightarrow 10 MVA, 138 Y - 69 \Delta KV, X_{T2} = 8\%$$

Base values for transmission

section $\rightarrow 138 KV$

$S_B \rightarrow 10 MVA$

$S_B = 10 MVA$

$$Z_B = \frac{(V_B'')^2}{S_B^2}$$

①

$$V_{1B} = 138 KV \times \frac{13.2}{132}$$

$$= 13.8 KV$$

$$Z_{1B} = \frac{13.8^2 \times 10^6}{10 \times 10^6}$$

$$= 19.04 \Omega$$

②

$$V_{2B} = 138 KV$$

$$Z_{2B} = \frac{138^2 \times 10^6}{10 \times 10^6}$$

$$= 1904 \Omega$$

③

$$V_{3B} = 138 KV \times \frac{69}{138}$$

$$= 69 KV$$

$$Z_{3B} = \frac{69^2 \times 10^6}{10 \times 10^6}$$

$$= 476.1 \Omega$$

$$= 19.04 \Omega$$

$$= 1904 \Omega$$

$$= 476.1 \Omega$$

$$V_G = 13.2 \text{ kV} (2-2)$$

$$Z_L = 10 + j100$$

$$Z_{load} = 440 \Omega$$

$$V_G^{pu} = \frac{13.2}{13.8}$$

$$Z_L^{pu} = \frac{10 + j100}{1904}$$

$$Z_{load}^{pu} = \frac{440}{476.1}$$

$$= 0.956 \angle 0^\circ \text{ pu} \quad = 5.25 \times 10^3 + j0.0525 \text{ pu} \quad = 0.924 \text{ pu}$$

Transformer $T_1 \rightarrow 5 \text{ MVA}, 13.2 / 132 \text{ kV}$

$$X_{T_1} = 10 \% \Rightarrow X_{T_1}^{pu} = j0.1 \text{ p.u.}$$

$$X_{T_1}^{pu} = \frac{X_{T_1, \text{actual}}}{Z_{T_1, \text{base}}}$$

$$X_{T_1, \text{actual}} = X_{T_1}^{pu} \cdot Z_{T_1, \text{base}}$$

$$= j0.1 \times \frac{V_{T_1, \text{base}}^2}{S_B} = j0.1 \times \frac{13.2^2 \times 10^6}{5 \times 10^6}$$

$$= j3.4848 \Omega$$

$$X_{T_1, \text{new}}^{pu} = \frac{X_{T_1, \text{actual}}}{Z_{LB}} = \frac{j3.4848}{19.04}$$

$$X_{T_1, \text{new}}^{pu} = j0.183 \text{ p.u.}$$

Transformer ②

$T_2 \rightarrow 10 \text{ MVA}, 138 / 69 \text{ kV} \quad X_{T_2} = 8\%$


$$X_{T_2, \text{old}}^{pu} = j0.08 \text{ p.u.}$$

$$X_{T_2, \text{new}}^{pu} = \frac{X_{T_2, \text{actual}}}{Z_{B2}} \dots \text{p.u.}$$

z_{new}

$$\begin{aligned}
 &= \frac{Z_{B2} \times X_{T201} \times Z_{B,T2}}{Z_{B2}} \\
 &= \frac{j0.08 \times \frac{138^2 \times 10^6}{10 \times 10^6}}{1904} \\
 &= j0.08 \text{ p.u.}
 \end{aligned}$$

perunit
Impedance diagram

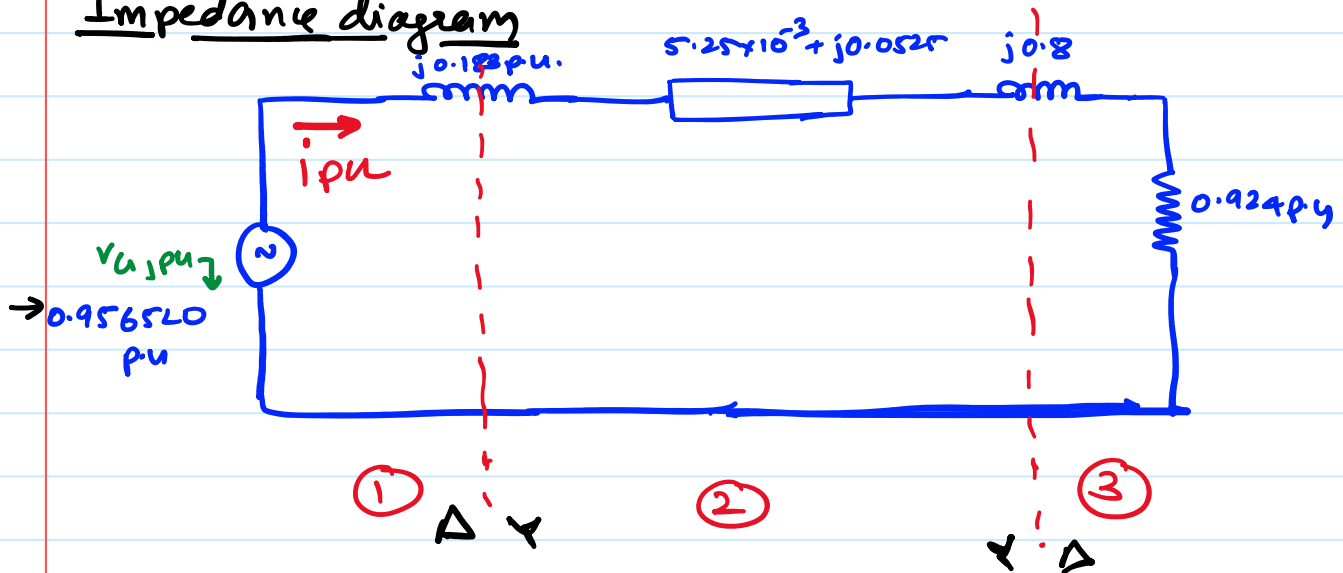

$$\begin{aligned}
 i_{pu} &= \frac{0.9565 \angle 0}{j0.183 + j0.08 + 0.924 + 5.25 \times 10^{-3} + j0.0525} \\
 &= 0.9747 \angle -18.75^\circ \text{ p.u.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 i_{pu,2} &= 0.9747 \angle (18.75 + 30) \text{ p.u.} \\
 &= 0.9747 \angle 11.25^\circ \text{ p.u.} \leftarrow
 \end{aligned}$$

$$i_{pu,3} = 0.9747 \angle -18.75^\circ \text{ p.u.}$$

$$S_{Load,pu} = V_{Load,pu} \cdot I_{Load,pu}^*$$

$$V_{Load, pu} = I_{pu,3} \cdot Z_{LOAD}^{pu}$$

$$= (0.9747 \angle -18.75^\circ) (0.924)$$

$$= 0.9006 \angle -18.75^\circ \text{ p.u.}$$

$$S_{LOAD, pu} = (0.9006 \angle -18.75^\circ) (0.9747 \angle -18.75^\circ)^*$$

$$= 0.8778 \angle 0^\circ \text{ p.u.}$$

$$= P_{LOAD, pu} \text{ [Since load is resistive]}$$

$$P_{LOAD, actual} = P_{LOAD, pu} \times S_B^2$$

$$= 0.8778 \times 10 \times 10^6$$

$$= 8.778 \text{ MW}$$

$$S_{SOURCE, pu} = V_{G, pu} \cdot I_{pu}^*$$

$$= (0.9565) (0.9747 \angle -18.75^\circ)^*$$

$$= 0.883 + j 0.299 \text{ p.u.}$$

\downarrow
 $P_{SOURCE, pu}$

\downarrow
 $Q_{SOURCE, pu}$

$$P_{SOURCE, actual} = 0.883 \times 10 \times 10^6$$

$$= 8.83 \text{ MW}$$

$$\eta = \frac{P_{LOAD}}{P_{SOURCE}} = \frac{8.778}{8.83} \times 100\%$$

$$= 99.4\%$$

$$\checkmark \eta = \frac{P_{LOAD, pu}}{P_{SOURCE, pu}}$$

EE 3505C, EE 3506C

$$C = 2 + 4j$$

$$= 4.47 \angle 63.43^\circ$$

$$= 4.47 e^{j63.43^\circ}$$

$$\sqrt{C} = \sqrt{4.47} (e^{j63.43^\circ})^{1/2}$$

$$= 2.11 e^{j31.715^\circ}$$