

7.2 Transformers

Friday, 4 March 2022 3:48 PM

q1 $V_1 = 12740V$

$V_2 = 240V$

Turns Ratio $\Rightarrow \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2}$

$$= \frac{12740}{240} = 53.08$$


(eg) $V_1 = 50V$

$V_2 = 500V$

Turns Ratio = $\frac{50}{500} = 0.1$

q2 $R_S = 2000\Omega$

$R_L \rightarrow 6\Omega$

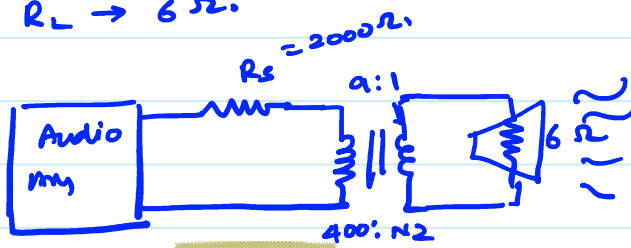

$R_S = a^2 \cdot R_L$


$2000 = a^2 \cdot 6$


$a = 18.257$

$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{400}{N_2} = 18.257$



$N_2 = \frac{400}{18.257} = 21.9$

$N_2 \approx 22$

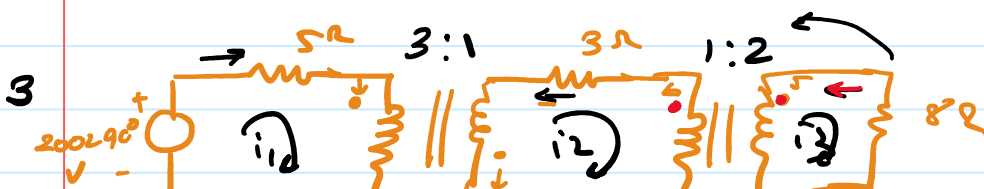

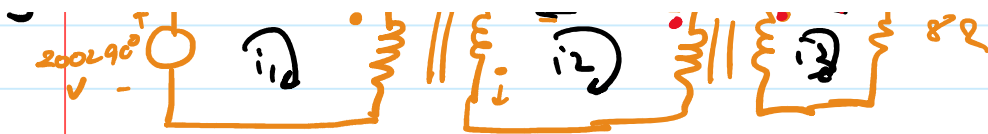

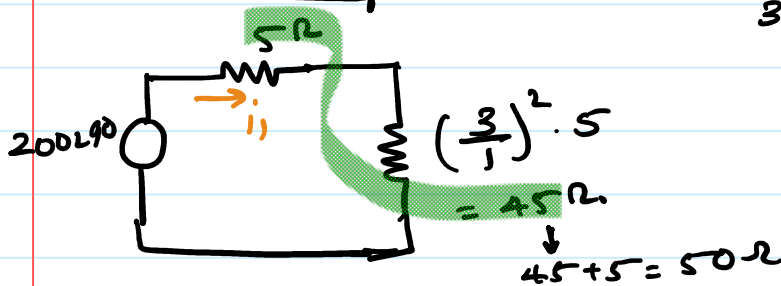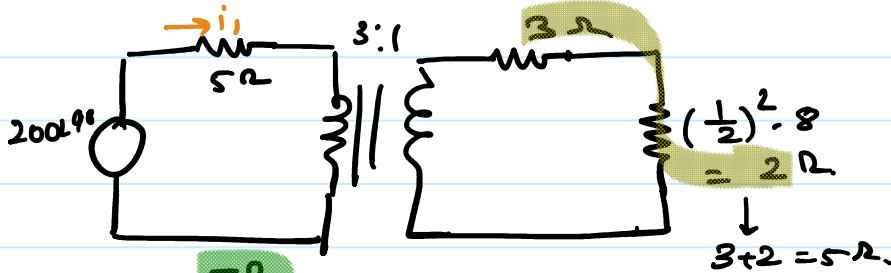→ i_1 and $i_2 \rightarrow 180^\circ$ phase difference
 → i_2 and $i_3 \rightarrow$ in phase (0°)



$$i_1 = \frac{200 \angle 90^\circ}{50} = 4 \angle 90^\circ$$

$$|i_2| = 4 \times \frac{3}{1} = 12 \text{ A}$$

$$i_2 = 12 \angle (90 + 180) = 12 \angle 270^\circ = 12 \angle -90^\circ \text{ A}$$

$$|i_3| = \frac{1}{2} \times 12 = 6 \text{ A}$$

$$i_3 = 6 \angle -90^\circ \text{ A}$$

4) 33 kVA, 960/120V

	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)
SL	68	Irated	300

OC	V _{rated}	<u>6</u>	320W
----	--------------------	----------	------

S.C. Test → I_{rated} → Primary
→ S.C. Secondary side.

Rated Apparent Power = 33 KVA.

$$V_{\text{rated}} = 960 \text{ V}$$

$$I_{\text{rated}} = \frac{33 \times 10^3}{960} = 34.375 \text{ A}$$

$$V_{\text{meas}} = 63 \text{ V}$$

$$Z_q = \frac{V_{\text{meas}}}{I_{\text{rated}}} = \frac{63}{34.375} = 1.833 \Omega.$$

$$P = I_{\text{rated}}^2 R_{eq}$$

$$\Rightarrow R_{eq} = \frac{800}{(34.375)^2} = 0.25 \Omega.$$

$$X_{eq} = \sqrt{Z^2 - R_{eq}^2} = \sqrt{1.833^2 - 0.25^2} \\ = 1.815 \Omega.$$

$$Z_{eq} = 0.25 + j 1.815 \Omega$$

→ O.C Test


Apply Rated Voltage @ Secondary.

O.C. → Primary.

→ Measurements are @ secondary.

$$\underbrace{Z_{eq}} \quad \underbrace{960 \angle 120^\circ}$$

→ Measurements are @ secondary.

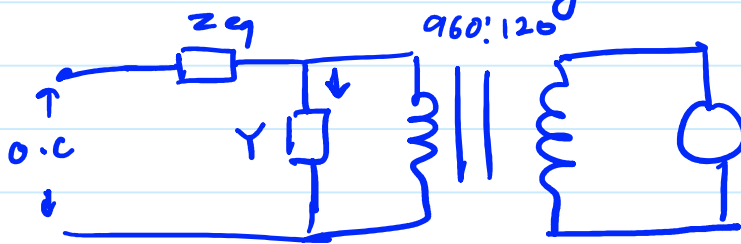

$$V_{rated} = 120V$$

$$V_{rated} = 960V$$

$$I_2 = 6$$

$$I_1 = 6 \cdot \left(\frac{120}{960} \right) = 0.75 A.$$

$$|Y| = \frac{I_1}{V_{rated}} = \frac{0.75}{960} = 0.00078 \Omega$$

$$P_2 = 320W = P_1$$

$$P_1 = V_{rated}^2 \cdot G$$

$$G = \frac{320}{960^2} = 0.000347 \Omega = \frac{1}{R_m}$$

$$R_m = \frac{1}{G} = 2881.8 \Omega.$$

$$B = \sqrt{Y^2 - G^2} = 0.000619 \Omega = \frac{1}{X_m}$$

$$X_m = 1430.61 \Omega.$$

