

2.2 AC Fundamentals - Tutorial

Friday, January 21, 2022 3:49 PM

1) a) $V_1(t) = 40 \sin 628t + 60 \cos(628t - 45^\circ) + 30 \cos 628t$

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{40}{\sqrt{2}} \angle -90^\circ + \frac{60}{\sqrt{2}} \angle -45^\circ + \frac{30}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (40 \angle -90^\circ + 60 \angle -45^\circ + 30 \angle 0^\circ) \\ &= \frac{109.72}{\sqrt{2}} \angle -48.69^\circ \end{aligned}$$

$$\Rightarrow V_1(t) = 109.72 \cos(628t - 48.69^\circ)$$


b) $V_2(t) = 20 \sin 314t + 10 \cos(314t + 60^\circ) - 5 \sin(314t - 20^\circ)$

$$\begin{aligned} V_2 &= \frac{20}{\sqrt{2}} \angle -90^\circ + \frac{10}{\sqrt{2}} \angle 60^\circ + \frac{5}{\sqrt{2}} \angle 70^\circ \\ &= \frac{9.44}{\sqrt{2}} \angle -44.71^\circ \end{aligned}$$

$$V_2(t) = 9.44 \cos(314t - 44.71^\circ)$$


$$\begin{aligned} &\downarrow \\ &-5 \sin(314t - 20^\circ) \\ &\rightarrow -5 \cos(314t - 20^\circ - 90^\circ) \\ &\quad -5 \cos(314t - 110^\circ) \\ &\quad 5 \cos(314t - 110^\circ + 180^\circ) \\ &\quad 5 \cos(314t + 70^\circ) \end{aligned}$$

$$-1 \rightarrow 1 \angle 180^\circ$$

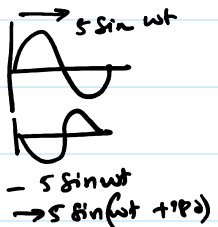

2) $i(t) = A \cos(314.16t + \beta) \text{ A}$
 $V(t) = 282.84 \cos(314.16t + 10^\circ) \text{ V}$

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t)$$

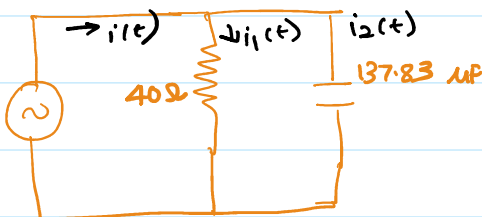

$$i_1(t) = \frac{V(t)}{R} = \frac{282.84 \cos(314.16t + 10^\circ)}{40}$$

$$= 7.071 \cos(314.16t + 10^\circ) \text{ A}$$

$$i_2(t) = ?$$

$$i_c(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

$$\begin{aligned} i_2(t) &= 137.83 \times 10^{-6} \times \frac{d}{dt} (282.84 \cos(314.16t + 10^\circ)) \\ &= \frac{137.83 \times 10^{-6}}{C} \times 282.84 \times \frac{314.16}{\omega} (-\sin(314.16t + 10^\circ)) \\ &= -12.24 \sin(314.16t + 10^\circ) \\ &= 12.24 \cos(314.16t + 100^\circ) \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i(t) &= i_1(t) + i_2(t) \\ &= 7.071 \cos(314.16t + 10^\circ) + 12.24 \cos(314.16t + 100^\circ) \\ &= 14.14 \cos(314.16t + 70^\circ) \text{ A} \end{aligned}$$

Using Phasors

$$V = \frac{282.84}{\sqrt{2}} \angle 10^\circ \quad I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \angle \theta$$

$$R = 40 \Omega \quad Z_C = \frac{-j}{\omega C} = \frac{-j}{314.16 \times 137.83 \times 10^{-6}}$$

$$\underline{Z_C = -j 23.09 \Omega}$$

$$I_1 = \frac{V}{R} = \frac{282.84 \angle 10^\circ}{\sqrt{2} \times 40} = 5 \angle 10^\circ \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{V}{Z_C} = \frac{282.84 \angle 10^\circ}{\sqrt{2} \times 23.09 \angle -90^\circ} = 8.66 \angle 100^\circ$$

$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 = 5 \angle 10^\circ + 8.66 \angle 100^\circ \\ &= 10 \angle 70^\circ \end{aligned}$$

$$i(t) = 10\sqrt{2} \cos(314.16t + 70^\circ) \text{ A}$$

$$A = 10\sqrt{2} \quad \beta = 70^\circ$$

$$3) \quad i(t) = 2.828 \cos(5000t + 30^\circ) \leftarrow$$

$$R = 2309 \Omega \quad L = 0.8 \text{ H}$$



$$a) \text{ Find } Z_{RL} = R + j\omega L$$

$$= 2309 + j5000 \times 0.8 = 2309 + j4000$$

$$= 4618.6 \angle 60^\circ \Omega$$

$$I = \frac{2.828}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ = 2 \angle 30^\circ \text{ A}$$


$$b) \quad V = I Z = 2 \angle 30^\circ \times 4618.6 \angle 60^\circ$$

$$= 9237.2 \angle 90^\circ \text{ V}$$

$$v(t) = 9237.2\sqrt{2} \cos(5000t + 90^\circ) \text{ V}$$

$$V \rightarrow 9237.2 \angle 90^\circ \text{ V}$$
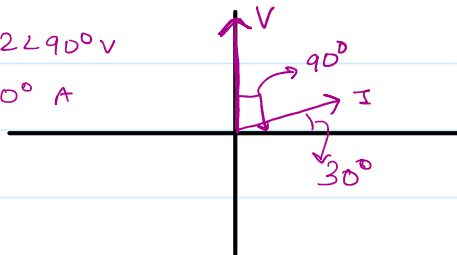
$$I \rightarrow 2 \angle 30^\circ \text{ A}$$




$$Q4 \quad L = 2 \text{ H}, \quad R = 3 \Omega, \quad C = 0.2 \text{ F}$$

$$V_R = 8.48 \cos 2t \text{ V}$$

$$V_R = \frac{8.48}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$V_R = 6 \angle 0^\circ \text{ V}$$

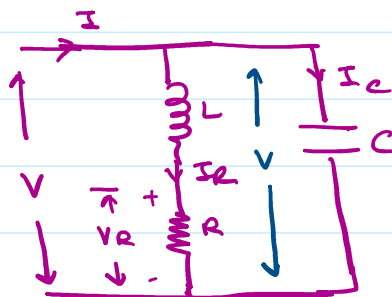

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{6 \angle 0^\circ}{3} = 2 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$V_L = I_R \cdot Z_L$$

$$Z_L = j\omega L = j2 \cdot 2 = j4 \Omega$$

$$V_L = 2 \angle 0^\circ \cdot 4 \angle 90^\circ = 8 \angle 90^\circ \text{ V}$$

$$\rightarrow I = I_R + I_C$$

$$Z_C = \frac{-j}{\omega C} = \frac{-j}{2 \times 0.2}$$

$$\hookrightarrow I_C = \frac{V}{Z_C}$$

$$Z_C = -j2.5 \Omega$$

$$V = V_R + V_L = 6 \angle 0^\circ + 8 \angle 90^\circ$$


$$= 10 \angle 53.13^\circ \text{ V}$$

$$I_R = \frac{V}{R + j\omega L} = \frac{10 \angle 53.13^\circ}{2 + j4} = 2 \angle 0^\circ$$


$$I_C = \frac{10 \angle 53.13^\circ}{2.5 \angle -90^\circ} = 4 \angle 143.13^\circ \text{ A}$$


$$I = I_R + I_C = 2 \angle 0^\circ + 4 \angle 143.13^\circ$$
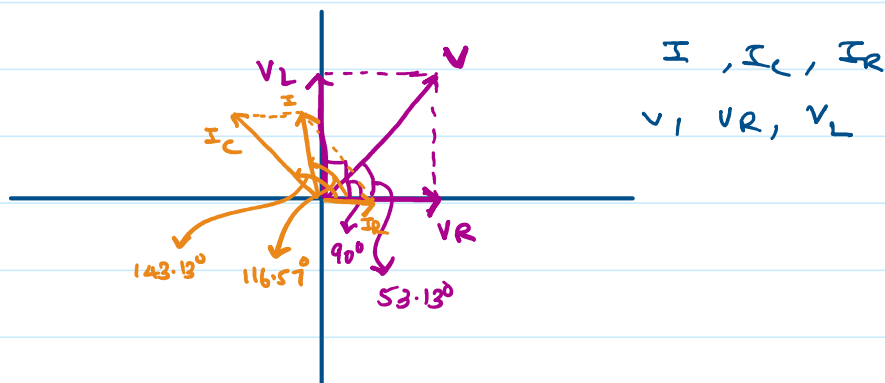
$$I = 2.68 \angle 116.57^\circ \text{ A}$$



5)

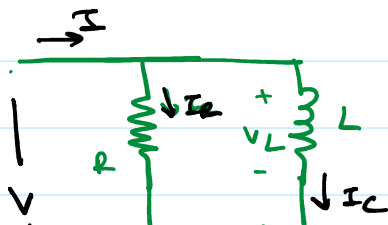

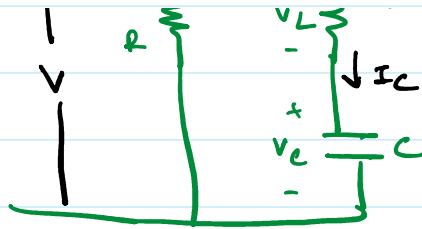

$$R = 2\Omega, L = 3.25\text{mH}, C = 100\mu\text{F}$$

$$v_C = 100\sqrt{2} \cos(2000t - 90^\circ) \text{ V}$$

$\omega = 2000 \text{ rad/s}$



a) $V_C = 100\angle -90^\circ$

$$Z_L = j\omega L = j 3.25 \times 10^{-3} \times 2000$$

$$Z_C = \frac{-j}{\omega C} = \frac{-j}{2000 \times 100 \times 10^{-6}} =$$

$$\underline{I_C} = \frac{V_C}{Z_C} = 100\angle -90^\circ \times 2000 \times 100 \times 10^{-6} \angle +90^\circ$$

$$= 20\angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\underline{V_L} = I_C \times Z_L$$

$$= 20\angle 0^\circ \times 6.5\angle 90^\circ = 130\angle 90^\circ \text{ V}$$

b) $I_R ? I ?$

$$\underline{V} = V_L + V_C = 100\angle -90^\circ + 130\angle 90^\circ$$

$$= 30\angle 90^\circ \text{ V}$$


$$\underline{I_R} = \frac{V}{R} = \frac{30\angle 90^\circ}{2} = 15\angle 90^\circ \text{ A}$$


$$\underline{I} = I_R + I_C = 15\angle 90^\circ + 20\angle 0^\circ$$

$$= 25\angle 36.9^\circ \text{ A}$$


d) $i(t) = 25\sqrt{2} \cos(2000t + 36.9^\circ) \text{ A}$

c) Phasor diagram.

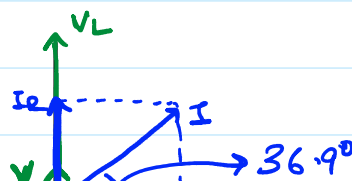

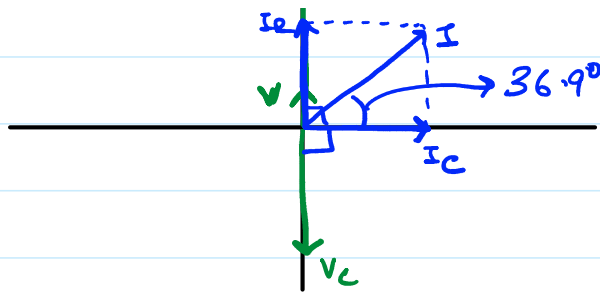

6)

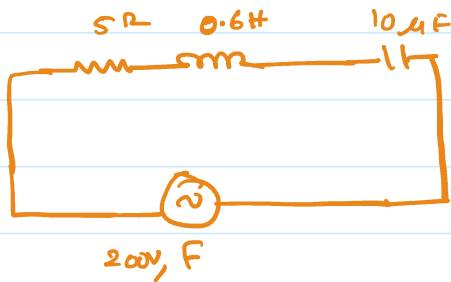

$$Z = 5 + j\omega(0.6) - \frac{j}{\omega(10 \times 10^{-6})}$$

I is max when Z is minimum, $\Rightarrow (Z=R)$

$$\omega(0.6) = \frac{1}{\omega(10 \times 10^{-6})} \quad (|Z_L| = |Z_C|)$$

$$\omega^2 = \frac{1}{6 \times 10^{-6}} \Rightarrow$$

$$\omega = 408.25 \text{ rad/s}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = 64.97 \text{ Hz.}$$

$$V = 200$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{200}{5} = 40 \text{ A.}$$

$$\Rightarrow V_R = I \cdot R = 200 \text{ V}$$

$$|V_L| = |I| \times |j\omega L| = |I| \times |Z_L|$$


$$= 40 \times 408.25 \times 0.6$$

$$= 9798 \text{ V}$$

$$|V_C| = |I| \times \left| \frac{1}{j\omega C} \right| = 9798 \text{ V}$$

$$|V| = 200 \text{ V}$$

$$\text{Ratio } \frac{|V_L|}{|V|} = \frac{9798}{200} = 48.99$$

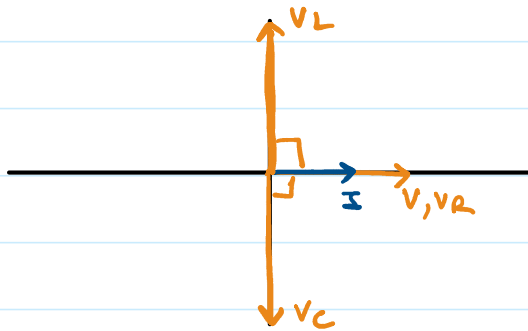


$$V \rightarrow 200 \angle 0^\circ \quad V_R \rightarrow 200 \angle 0^\circ$$

$$V_L = I \cdot \omega L \angle 90^\circ$$

$$V_C = I \times \frac{1}{j\omega C} = \frac{I}{\omega C} \angle -90^\circ$$

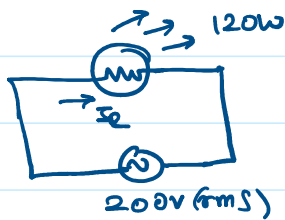7) $V_R = 200 \text{ V} \quad P_R = 120 \text{ W}$





a) $I_R = \frac{P_R}{V_R} = \frac{120}{200} = 0.6 \text{ A}$

b) $R = \frac{V_R}{I_R} = \frac{200}{0.6} = 333.33 \, \Omega$


$$= \frac{P}{I_R^2} = \frac{120}{0.6 \times 0.6} = 333.33 \, \Omega$$

c)

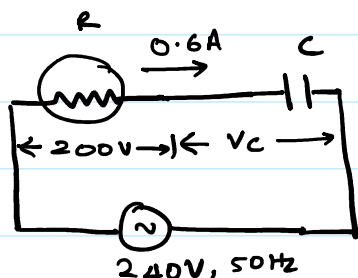


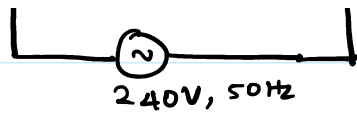

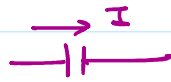
$$\omega = 2\pi f = 314.16 \text{ rad/s}$$



I leads V_c by 90°

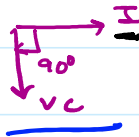

$$V_R = 200 \angle 0^\circ$$

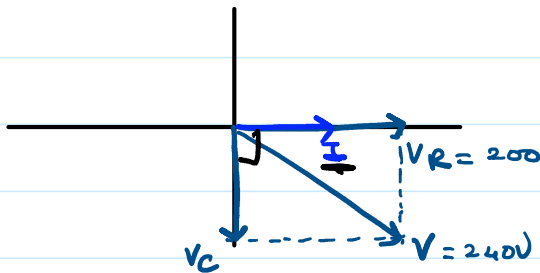

$$V_R + V_c = V$$

$$|V_c| = \sqrt{240^2 - 200^2} = 132.66 \text{ V}$$

$$V_c = 132.66 \angle -90^\circ \text{ V}$$

$$|V_c| = |I| |Z_c| = |I| \left| \frac{1}{\omega C} \right|$$

$$C = \frac{0.6}{314.16 \times 132.66} = 14.4 \mu\text{F}$$

b) Method ②

$$Z = R - \frac{j}{\omega C}$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}$$

$$|I| = \frac{|V|}{|Z|} \rightarrow I = \frac{V}{Z} \quad \text{Arg} \downarrow$$

$$\angle I \angle 0^\circ = \frac{|V| \angle (-\angle Z)}{|Z|}$$

$\curvearrowright \overline{12)}$

$$|Z| = \frac{|V|}{|I|} = \frac{240}{0.6} = 400 \Omega$$

$$R = 333.33 \Omega$$

$$\sqrt{Z^2 - R^2} = \frac{1}{\omega C}$$

$$\sqrt{400^2 - 333.33^2} = \frac{1}{\omega C} = 221.11 \Omega$$

$$C = \frac{1}{314.16 \times 221.11} = 14.4 \mu F$$

$$I = |I| \angle \theta_1$$

$$V = |V| \angle \theta_2$$

$$Z = |Z| \angle \theta_3$$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{|V| \angle \theta_2}{|Z| \angle \theta_3}$$

$$|I| \angle \theta_1 = \frac{|V|}{|Z|} \angle [\theta_2 - \theta_3]$$

$$\theta_1 = \theta_2 - \theta_3$$

$$|I| = \frac{|V|}{|Z|}$$

/