

$$\begin{aligned}
 1. \quad V_{ca} &= V_{cn} - V_{an} \\
 &= \sqrt{3} V_{cn} \angle -30^\circ \\
 &= 277\sqrt{3} \angle 15^\circ \\
 &= 480 \angle 15^\circ \text{ V (3s.f.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_{ab} &= V_{an} - V_{bn} \\
 &= V_{ca} \angle 120^\circ \\
 &= 480 \angle 135^\circ \text{ V}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_{bc} &= V_{bn} - V_{cn} \\
 &= V_{ca} \angle -120^\circ \\
 &= 480 \angle -105^\circ \text{ V}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad V_{ba} &= \sqrt{3} V_{bn} \angle -30^\circ \\
 V_{bn} &= \frac{V_{ba}}{\sqrt{3}} \angle 30^\circ \\
 &= \frac{12470}{\sqrt{3}} \angle -35^\circ + 30^\circ \\
 &= 7200 \angle -5^\circ \text{ V (3s.f.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_{an} &= V_{bn} \angle 120^\circ \\
 &= 7200 \angle 115^\circ \text{ V}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_{cn} &= V_{bn} \angle -120^\circ \\
 &= 7200 \angle -125^\circ
 \end{aligned}$$

$$3. \quad |V_{\text{phase}}| = \frac{480}{\sqrt{3}}$$

$$I_{\text{rms}} = \frac{|V|}{R} = \frac{\left(\frac{480}{\sqrt{3}}\right)}{40} = 6.93 \text{ A (3 s.f.)}$$

$$4. \quad V_{cb} = \sqrt{3} V_{cn} \angle -30^\circ$$

$$V_{cn} = \frac{480}{\sqrt{3}} \angle 95^\circ$$

$$I_c = \frac{V_{cn}}{Z_y} = \frac{\frac{480}{\sqrt{3}} \angle 95^\circ}{60 \angle -30^\circ} = 4.62 \angle 125^\circ \text{ A (3 s.f.)}$$

$$I_a = I_c \angle -120^\circ = 4.62 \angle 5^\circ \text{ A}$$

$$I_b = I_a \angle -120^\circ = 4.62 \angle -115^\circ \text{ A}$$

5a.  $R = 30 \angle 0^\circ \Omega$

$$R^* = 30 \angle 0^\circ$$

$$|V_{an}| = \frac{500}{\sqrt{3}}$$

$$\begin{aligned} S_{3\phi} &= 3V_{an}I_a^* = \frac{3V_{an}V_{an}^*}{R^*} = \frac{3|V_{an}|^2}{R^*} \quad (1) \\ &= \frac{3\left(\frac{500}{\sqrt{3}}\right)^2}{30} \\ &\approx 8333.33 \angle 0^\circ \end{aligned}$$

$$P = 8333.33 \cos 0^\circ = 8333.33 \text{ W}$$

b.  $R \approx 78 \angle 67.38^\circ \Omega$

$$R^* = 78 \angle -67.38^\circ$$

$$|V_{an}| = \frac{500}{\sqrt{3}}$$

From (1) in part a,

$$\begin{aligned} S_{3\phi} &= \frac{3|V_{an}|^2}{R^*} = \frac{3\left(\frac{500}{\sqrt{3}}\right)^2}{78 \angle -67.38^\circ} \\ &\approx 3205.128 \angle 67.38^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= 3205.128 \cos(67.38^\circ) \\ &\approx 1232.75 \text{ W} \end{aligned}$$

c.  $R \approx 32.5 \angle -22.6199^\circ \Omega$

$$R^* = 32.5 \angle 22.6199^\circ$$

From (i) in part a,

$$S_{3\phi} = \frac{3|V_{an}|}{R^*} = \frac{3\left(\frac{500}{\sqrt{3}}\right)^2}{32.5 \angle 22.6199^\circ}$$

$$\approx 7692.308 \angle -22.6199^\circ$$

$$P = 7692.308 \cos(-22.6199^\circ)$$

$$\approx 7100.59 \text{ W}$$

6. Let  $R = 10 - j9 \Omega$ ,  $R_{line} = 2 + j3 \Omega$   
 $|R| = \sqrt{81}$   $|R_{line}| = \sqrt{13}$

$$\begin{aligned} R' &= R + R_{line} \\ &= 10 - j9 + 2 + j3 \\ &= 12 - j6 \Omega \end{aligned}$$

$$|R'| = \sqrt{180}$$

$$|I| = \frac{|V_{phase}|}{R} = \frac{100}{\sqrt{181}}$$

$$|V'| = |I| |R'|$$

$$= \frac{100}{\sqrt{181}} \sqrt{180} = 100 \sqrt{\frac{180}{181}}$$

$$\begin{aligned} |V_{line-line}| &= |V'| \sqrt{3} \\ &= \left( 100 \sqrt{\frac{180}{181}} \right) (\sqrt{3}) \\ &= 173 V \quad (3s.f.) \end{aligned}$$

$$7. \quad Z_{\Delta} = 21 \angle 30^{\circ} \Omega$$

$$Z_{y'} = \frac{Z_{\Delta}}{3} = \frac{21 \angle 30^{\circ}}{3} = 7 \angle 30^{\circ} \Omega$$

$$Z_y = 9 \angle -60^{\circ} \Omega$$

$$V_{line} = 208V$$

$$|V_s|_{ph} = \frac{208}{\sqrt{3}} \approx 120V$$

$$Z_{y'} \parallel Z_y = \left( \frac{1}{7 \angle 30^{\circ}} + \frac{1}{9 \angle -60^{\circ}} \right)^{-1}$$

$$\approx 5.527 \angle -7.879^{\circ} \Omega$$

$$I_{line} = \frac{V_{ph}}{Z_{y'} \parallel Z_y} = \frac{120 \angle 0^{\circ}}{5.527 \angle -7.879^{\circ}}$$

$$\approx 21.7 \angle 7.879^{\circ} A$$

$$P_{3\phi} = 3 |V_{ph}| |I_{ph}| \cos \theta_s$$

$$= 3 (120) (21.7) \cos (7.879)$$

$$= 7744W$$



8.  $\cos \theta = 0.8$  leading  
 $\theta \approx 36.87^\circ$

$$V_{ph} = 208 \angle 0^\circ$$

$$3 V_{ph} I_{ph} \cos \theta = P_{3\phi}$$

$$|I_{ph}| = \frac{P_{3\phi}}{3 |V_{ph}| \cos \theta}$$
$$= \frac{2000}{3 (208) (0.8)} = 4A$$

$$I_{ph} = 4 \angle 36.87^\circ A$$

$$Z_{\Delta} = \frac{208 \angle 0^\circ}{4 \angle 36.87^\circ} = 52 \angle -36.87^\circ \Omega$$


9a. IM

$$P_{3\phi} = 400 \text{ kW}$$

$$\theta = \cos^{-1}(0.8) \approx 36.87^\circ$$

$$Q_{3\phi} = P_{3\phi} \tan \theta = 400 \tan(36.87^\circ) \approx 300 \text{ kvar}$$

$$|S| = \sqrt{400^2 + 300^2} = 500 \text{ kVA}$$

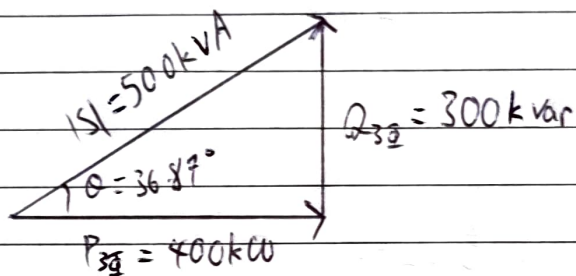
SM

$$|S| = 150 \text{ kVA}$$

$$\theta = -\cos^{-1}(0.9) \approx -25.84^\circ$$

$$Q_{3\phi} = |S| \sin \theta = 150 \sin(-25.84^\circ) \approx -65.4 \text{ kvar}$$

$$P_{3\phi} = |S| \cos \theta = 150 \cos(-25.84^\circ) \approx 135 \text{ kW}$$

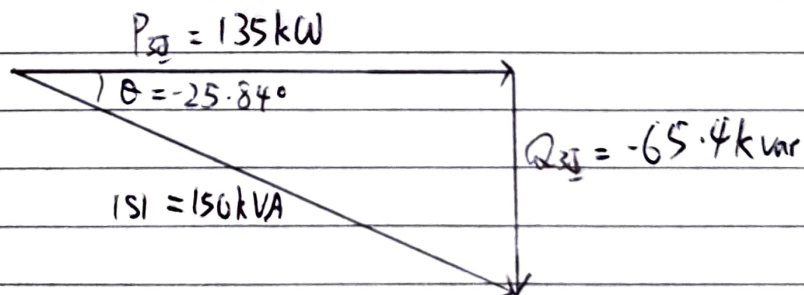



$$P_{\text{Total}} = P_{\text{Im}} + P_{\text{Sm}}$$


$$= 400 + 135 = 535 \text{ kW}$$

$$Q_{\text{Total}} = Q_{\text{Im}} + Q_{\text{Sm}}$$

$$= 300 - 65.4 = 234.6 \text{ kVar}$$

$$S_{\text{Total}} = 535 + j234.6$$
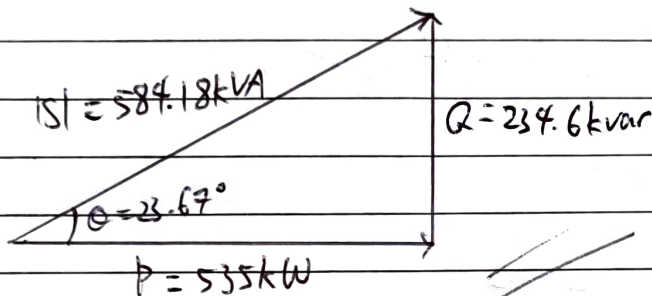
$$= 584.18 \angle 23.67^\circ \text{ kVA}$$



b. 
$$\text{P.f. Combined} = \frac{P_T}{|S_T|} = \frac{535}{584.18}$$

$\approx 0.9158$  lagging

c. 
$$|S_{3\phi}| = \sqrt{3} |V_{\text{line-to-line}}| |I_{\text{line}}|$$

$$|I_{\text{line}}| = \frac{|S_{3\phi}|}{\sqrt{3} |V_{\text{line-to-line}}|} = \frac{584.18 \times 10^3}{\sqrt{3} (4160)} \approx 81.08 \text{ A}$$

$$d. \quad Q_{sc} = -Q_{total} = -234.6 \text{ kvar}$$

$$Q_{1\phi c} = \frac{-234.6}{3} = -78.2 \text{ kvar}$$

$$Q_{1\phi c} = -\frac{|V_c|^2}{|Z_c|}$$

$$|Z_c| = -\frac{|V_c|^2}{Q_{1\phi c}} = -\frac{(4160)^2}{-78.2 \times 10^3} \\ \approx 221.3 \Omega$$

$$Z_c = \frac{1}{j} |Z_c| = -j221.3 \Omega //$$

$$e. \quad p.f. \text{ new} = \cos 0^\circ = 1$$

$$|V_{ph}| = \frac{|V_{line-to-line}|}{\sqrt{3}} = \frac{4160}{\sqrt{3}}$$

$$|I_{line}| = |I_{ph}| = \frac{|P_{3\phi}|}{3|V_{ph}| \cos \theta}$$

$$= \frac{535 \times 10^3}{(3) \left( \frac{4160}{\sqrt{3}} \right) (1)}$$

$$\approx 74.25 A //$$